

# 组成原理课程第一次实验报告

## 实验名称：定点加法

学号：2012679 姓名：王娇妹 班次：张金老师

### 一、实验目的

- 1、熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
- 2、掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
- 3、理解并掌握加法器的原理和设计。
- 4、熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 5、为后续设计 cpu 的实验打下基础。

### 二、实验内容说明

复现两个 32 位数的定点加法实验，并根据老师要求进行改进。


改进一：在原始 32 位加法器的基础上，实现 32 位补码减法器。

- 1、输入的两个操作数各自为补码，输出的差也是补码。
- 2、cout 不再是进位标记，而是减法溢出标记，cin 信号不用。
- 3、波形仿真。

改进二：在原始 32 位加法器的基础上，实现三个 32 位数的加法器。

- 1、波形仿真。

### 三、实验原理图

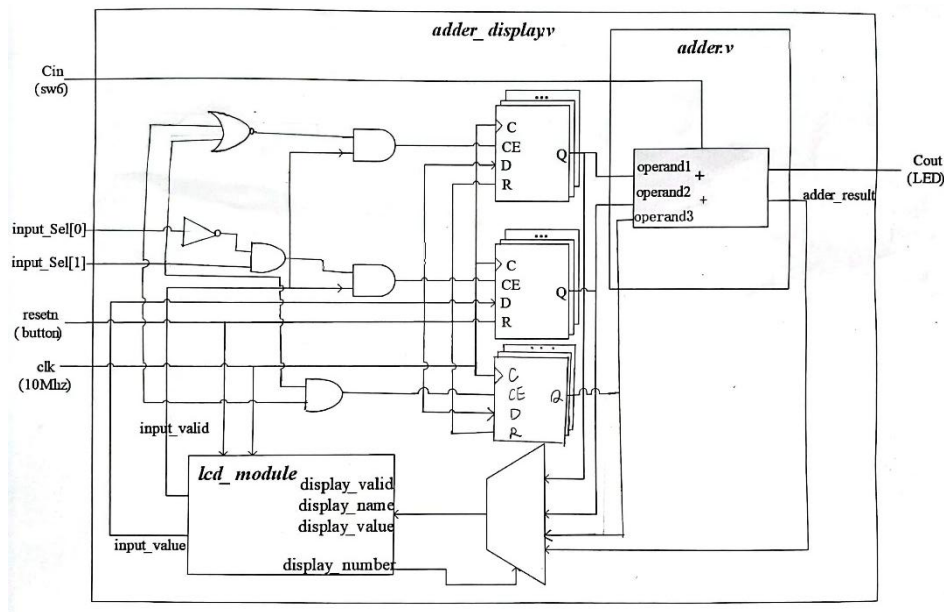

三位数的加法，设置当 `input_sel` 为两位。

当 `input_sel` 为 00 时，`!input_sel[0] && !input_sel[1]` 表示输入数为加数 1，即 `operand1`

当 `input_sel` 为 10 时，`!input_sel[0] && input_sel[1]` 表示输入数为加数 2，即 `operand2`

当 `input_sel` 为 11 时，`input_sel[0] && input_sel[1]` 表示输入数为加数 3，即 `operand3`

### 四、实验步骤

改进一：补码减法器

```
module adder(  
    input [31:0] operand1,  
    input [31:0] operand2,
```

```

        output [31:0] result,
        output      cout
    );
    assign result = operand1 + ~operand2 + 1 ;
    assign cout =
    (~result[31]&operand1[31]&~operand2[31])|(result[31]&~operand1[31]&operand2[31]);
endmodule

```

补码的运算规则是， $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$ ，可以将补码减法转换为补码加法。

$[-y]_{\text{补}} = [y]_{\text{补}} + 2^n$ ，即 $[-y]_{\text{补}}$ 等于 $[y]_{\text{补}}$ 取反，末位加 1。

所以 $[x]_{\text{补}} - [y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + \sim[y]_{\text{补}} + 1$

当运算结果超出机器字长所能表示的数值范围，这种情况叫做溢出。

补码加减法时，将符号位和数值部分一起参加运算。

operand1[31]、operand2[31]分别是两个操作数的符号位，result[31]为运算结果符号位。

当 operand1[31] = 1，operand2[31] = 0（正数减负数），而 result[31] = 1（结果为负）时，发生负溢出；

当 operand1[31] = 0，operand2[31] = 1（负数减正数），而 result[31] = 0（结果为正）时，发生正溢出。

改进二：三位数加法器

```

module adder(
    input  [31:0] operand1,
    input  [31:0] operand2,
    input  [31:0] operand3,
    input      cin,
    output [31:0] result,
    output      cout
);
    assign {cout,result} = operand1 + operand2 + operand3 + cin;
endmodule

```

//修改，当 input\_sel 为 00 时，表示输入数为加数 1，即 operand1

always @(posedge clk)

begin

if (!resetrn)

begin

adder\_operand1 <= 32'd0;

end

else if (input\_valid && (!input\_sel[0] && !input\_sel[1]))

begin

adder\_operand1 <= input\_value;

end

end

//修改，当 input\_sel 为 10 时，表示输入数为加数 2，即 operand2

always @(posedge clk)


```

begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand2 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && (!input_sel[0] && input_sel[1]))
    begin
        adder_operand2 <= input_value;
    end
end
//修改，当 input_sel 为 11 时，表示输入数为加数 3，即 operand3
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        adder_operand3 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && (input_sel[0] && input_sel[1]))
    begin
        adder_operand3 <= input_value;
    end
end
end

```

## 五、实验结果分析

改进一：补码减法器

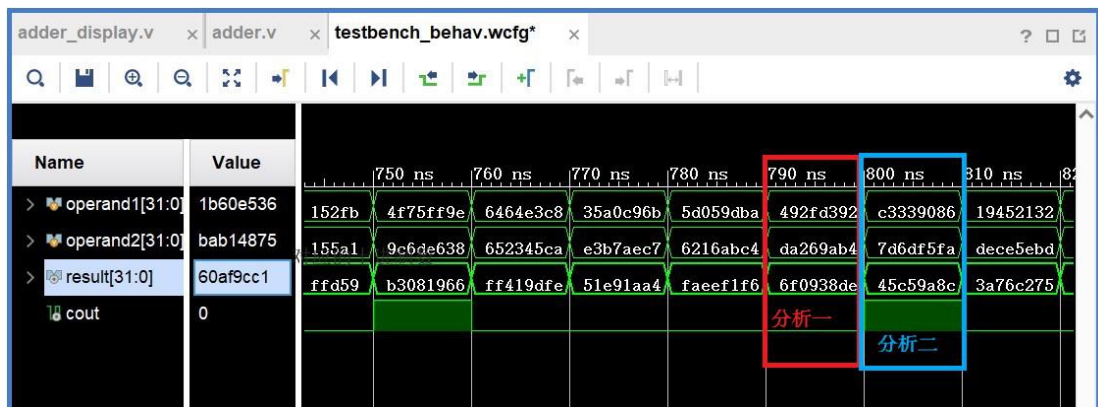

分析一（无溢出）：

输入：

operand1 = 492fd392

二进制数 0100 1001 0010 1111 1101 0011 1001 0010，正数  
对应的十进制数为 1227871122。

operand2 = da269ab4

二进制数 1010 0101 1101 1001 0110 0101 0100 1100，负数  
对应的十进制数为 -635004236。

输出：

result = 6f0938de

二进制数 0110 1111 0000 1001 0011 1000 1101 1110, 正数

对应的十进制数为 1862875358。

cout = 0, 说明没有溢出

1227871122 - (-635004236) = 1862875358, 没有溢出, 仿真结果正确。

分析二 (有溢出):

输入:

operand1 = c3339086

二进制: 1011 1100 1100 1100 0110 1111 0111 1010, 负数

对应的十进制数-1020030842

operand2 = 7d6df5fa

二进制数 0111 1101 0110 1101 1111 0101 1111 1010, 正数

对应的十进制数 2104358394。

输出:

result = 45c59a8c


正数, 二进制数 0100 0101 1100 0101 1001 1010 1000 1100

对应的十进制数 1170578060。

cout = 1, 说明有溢出

负数减正数, 结果却为正数, 说明发生了溢出, cout 为 1, 说明仿真结果正确。

改进二: 三位数加法器

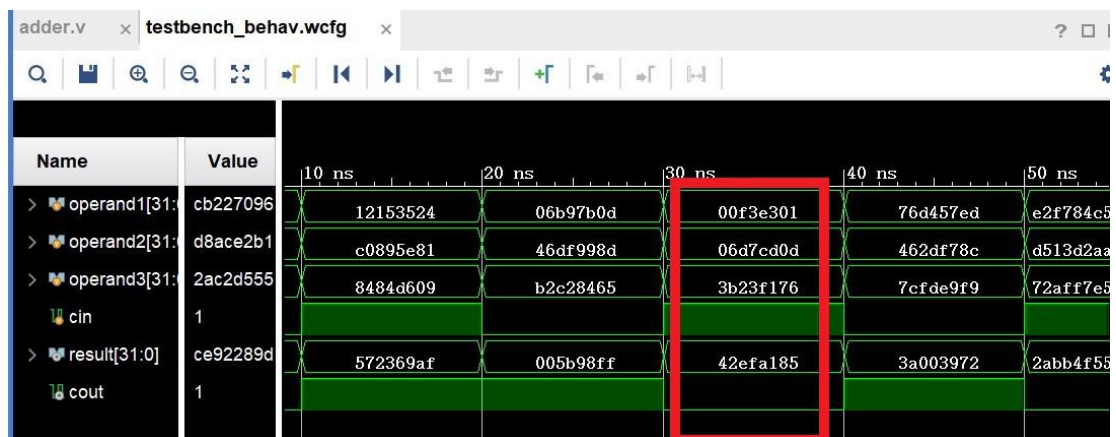

输入:

operand1 = 00f3e301

operand2 = 06d7cd0d

operand3 = 3b23f176

cin = 1

输出:

result = 42efa185, cout = 0

00f3e301 + 06d7cd0d + 3b23f176 + 1 = 42efa185, 说明仿真结果正确。

## 六、总结感想

在进行三位数加法的改进测试时, 我遇到了无论操作数是多少, 仿真时都没有进位的问题。经过检查代码发现是因为在 “assign {cout,result} = operand1 + operand2 + operand3 + cin;” 这一步多加了一对大括号将等号右边括了起来, 导致 cout 一直为零。

通过此次实验, 我对补码加减法的运算规则、溢出判断等有了更深刻的理解。